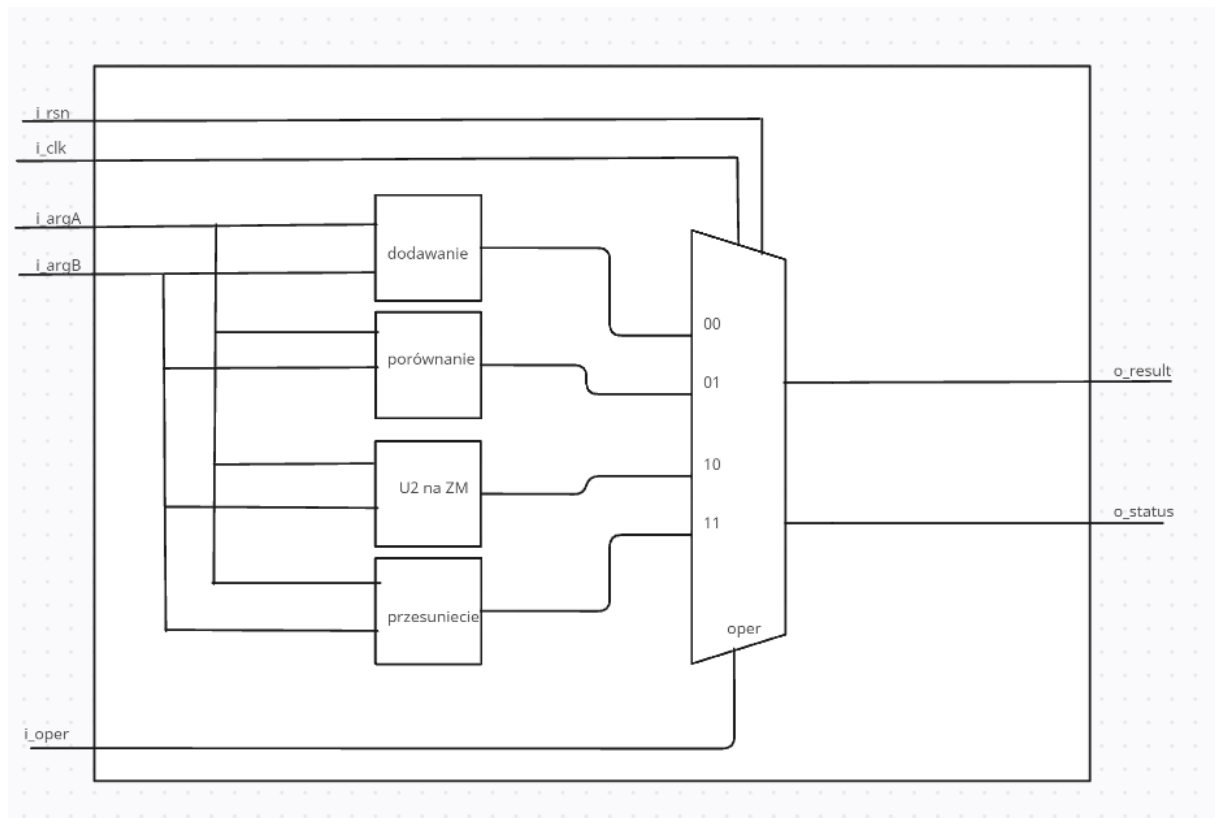


SCK		
Nazwa projektu:	Exe_unit_w12	
Wykonał	Przemysław Ziencik	Grupa dziekańska: E3
Data:	15.12.2023	
Nr. indeksu	325104	

- Schemat blokowy układu



Rysunek nr 1 – Schemat blokowy układu

- Pliki potrzebne do działania ALU

Nazwa pliku:	Opis pliku	Moduły
exe_unit_w12.sv	Plik w którym znajduje się ALU	exe_unit_w12
exe_unit_w12_tb.sv	Plik weryfikacji	exe_unit_w12_tb
run.py	Plik służący do syntezy logicznej	----
exe_unit_w12_rtl.sv	wynik syntezy logicznej exe_unit_w12	exe_unit_w12_rtl
makefile	Skrypt symulacji	----
exe_unit_w12.vcd	Wynikowy plik symulacji	----
exe_unit_w12.iveri.log	Wynik syntezy iverilog	----
synth.log	Wynik syntezy logicznej	----
exe_unit_w12.iveri.run	plik skompilowany	----

Tabela nr 1 – Pliki

- Wejścia i wyjścia

Nazwa	Liczba bitów	Funkcja
i_argA	4	Argument A
i_argB	4	Argument B
i_oper	2	Wybór operacji
i_rsn	1	Zbocze narastające
i_clk	1	Cykl zegara

Tabela nr 2 – wejścia

Nazwa	Liczba bitów	Funkcja
o_result	4	wynik
o_status	4	Wyjście stanów
s_result	4	Wyjście – wynik- wewnętrzne
s_status	4	Wyjście – stanów- wewnętrzne

Tabela nr 3 – wyjścia

- Parametry zawarte w programie

Nazwa	Liczba bitów
M	4
N	2

Tabela nr 4 – parametry

- Zmienne zawarte w programie

Nazwa	Liczba bitów	Funkcja
k	-	integer
p	-	integer
b	4	zmienna
P	4	zmienna

Tabela nr 5 – zmienne

- Funkcje i operacje zawarte w programie

Funkcja:	i_oper (s_oper w tb)
dodawanie	00
porównanie	01
U2 na ZM	10
Zamiana bitu na 1	11

Tabela nr 6 –funkcje i operacje

- Flagi zawarte w programie

Flaga:	Bit błędu	Przykład dla wartości 1		Przykład dla wartości 0
ERROR	0	111111111 (Zmiana bitu na 1)		1111 (Zmiana bitu na 1)
ZERO	1	0000		1111
NEG	2	1001 (ZM)	1000 (ZM)	0010 (ZM)
EVEN	3	1010	1111	0010

Tabela nr 7 – Flagi

Powyższe flagi są odpowiednimi bitami wyjścia `o_status`.

Bit 0:ERROR – operacja nie została wykonana wartość `o_result` jest nie określona.


Bit 1: ZERO – wszystkie bity wyniku są ustawione na 0.

Bit 2: NEG – wynik jest liczbą ujemną.

Bit 3: EVEN – w wyniku jest parzysta liczba jedynek.

- Przykładowe przebiegi

Przykładowe Przebiegi

 

Zdjęcie nr 1 – Operacja dodawanie

Dla zdjęcia powyżej:


`i_oper` = 00 (binary)

`i_argA` = 2 (decimal)

`i_argB` = 3 (decimal)

`o_result` = 5 (decimal)
 
`o_status` = 1000 (binary), bit 3 = 1: w wyniku jest parzysta liczba jedynek



Zdjęcie nr 2 – Operacja dodawanie

Dla zdjęcia powyżej:


i_oper = 00 (binary)

i_argA = 4 (decimal)

i_argB = 5 (decimal)

o_result = 9 (decimal)

 o_status = 1000 (binary), bit 3 = 1: w wyniku jest parzysta liczba jedynek



Zdjęcie nr 3 – Operacja dodawanie

Dla zdjęcia powyżej:


i_oper = 00 (binary)

i_argA = 8 (decimal)

i_argB = 8 (decimal)

o_result = 0 (decimal), dla 4 bitów maksymalną liczbą jest 15, naszym wynikiem jest 16 więc wyjście przyjmuje wartość 0.

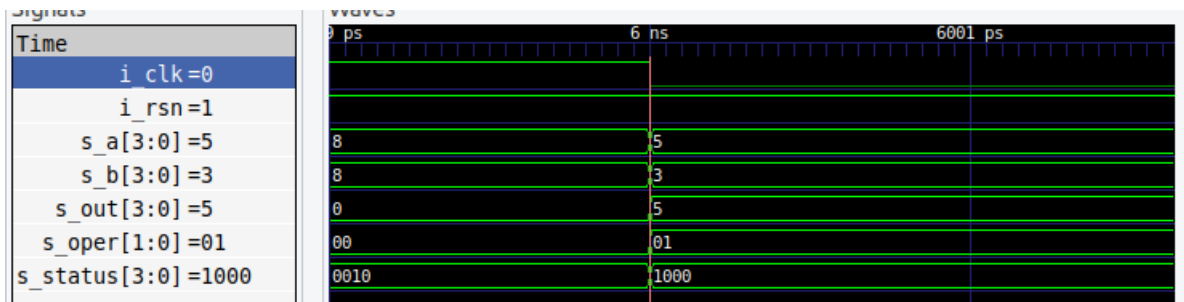o_status = 0010 (binary), bit 1 jest równy 1 ponieważ wszystkie bity w wyniku są 0, 4'b0000.



Zdjęcie nr 4 – Operacja porównanie

Dla zdjęcia powyżej:


i_oper = 01 (binary)

i_argA = 5 (decimal)

i_argB = 3 (decimal)

o_result = 5 (decimal), liczbą większą jest 5 (i_argA)

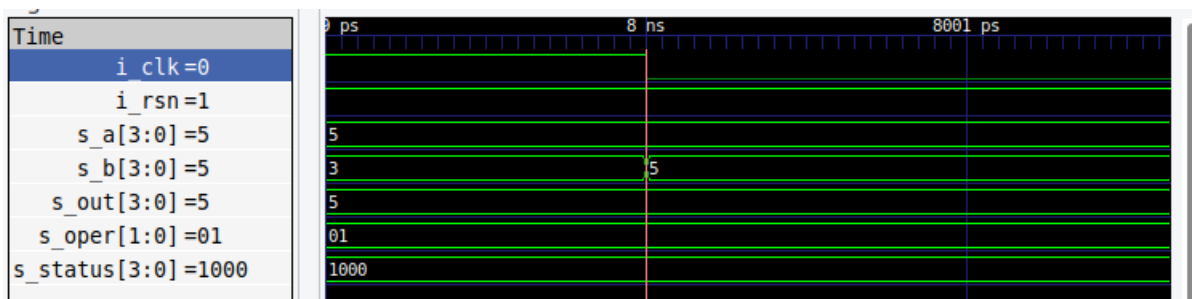o_status = 1000 (binary), bit 3 = 1: w wyniku jest parzysta liczba jedynek



Zdjęcie nr 5 – Operacja porównanie

Dla zdjęcia powyżej:


i_oper = 01 (binary)

i_argA = 5 (decimal)

i_argB = 5 (decimal)

o_result = 5 (decimal), liczbą dla i_argA i i_argB są równie sobie.

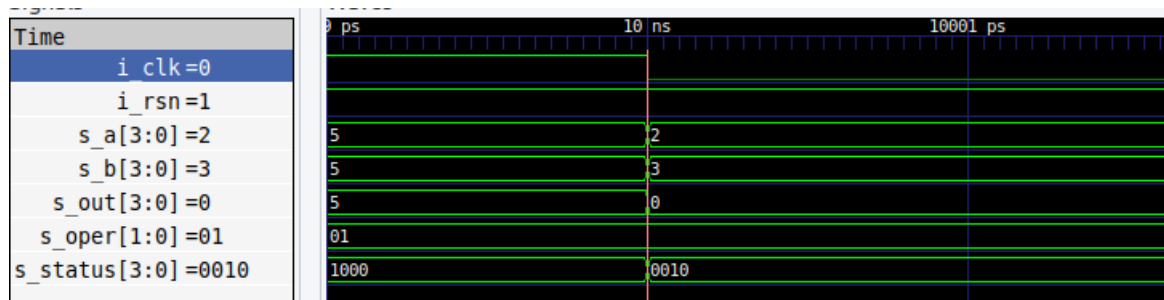o_status = 1000 (binary), bit 3 = 1: w wyniku jest parzysta liczba jedynek.



Zdjęcie nr 6 – Operacja porównanie

Dla zdjęcia powyżej:


i_oper = 01 (binary)

i_argA = 2 (decimal)

i_argB = 3 (decimal)

o_result = 0 (decimal), wynikiem jest 0 ponieważ warunek nie został spełniony.

 o_status = 0010 (binary), bit 1 = 1: wszystkie bity na wyjściu są 0, 4'b0000.



Zdjęcie nr 7 – U2 na ZM


Dla zdjęcia powyżej:

i_oper = 10 (binary)

i_argA = 1001 (binary)

o_result = 1111 (decimal)

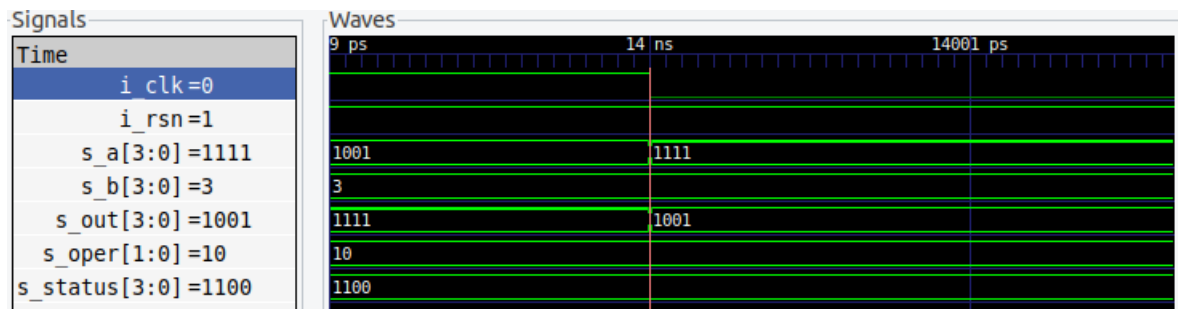o_status = 1100 (binary), bit 3 = 1 i bit 2 = 1: w wyniku jest parzysta liczba jedynek, wynik jest liczbą ujemną



Zdjęcie nr 8 – U2 na ZM


Dla zdjęcia powyżej:

i_oper = 10 (binary)

i_argA = 1111 (binary)

o_result = 1001 (decimal)

 o_status = 1100 (binary), bit 3 = 1 i bit 2 = 1: w wyniku jest parzysta liczba jedynek, wynik jest liczbą ujemną



Zdjęcie nr 9 – U2 na ZM


Dla zdjęcia powyżej:

i_oper = 10 (binary)

i_argA = 1100 (binary)

o_result = 1100 (decimal)

 o_status = 1100 (binary), bit 3 = 1 i bit 2 = 1: w wyniku jest parzysta liczba jedynek, wynik jest liczbą ujemną



Zdjęcie nr 10 – Zamiana bitu na 1

Dla zdjęcia powyżej:


i_oper = 11 (binary)

i_argA = 0000 (binary)

i_argB = 2 (decimal)

o_result = 0100 (decimal)

o_status = 0000 (binary)

 

Zdjęcie nr 11 – Zamiana bitu na 1

Dla zdjęcia powyżej:


i_oper = 11 (binary)

i_argA = 0010 (binary)

i_argB = 1 (decimal)

o_result = 0010 (decimal)

o_status = 0000 (binary)

 

Zdjęcie nr 12 – Zamiana bitu na 1

Dla zdjęcia powyżej:


i_oper = 11 (binary)

i_argA = 0000 (binary)

i_argB = 13 (decimal)

o_result = 0000 (decimal)

 o_status = 0011 (binary), bit 0 = 1 i bit 1 = 1, mamy error i wynikiem są 4 zera



Zdjęcie nr 13 – Koniec działania programu

- Raporty syntezy

```

3.23.1.2. Re-integrating ABC results.
ABC RESULTS:      AND cells:      8
ABC RESULTS:      ANDNOT cells:   22
ABC RESULTS:      AOI3 cells:     15
ABC RESULTS:      AOI4 cells:      1
ABC RESULTS:      MUX cells:       9
ABC RESULTS:      NAND cells:      3
ABC RESULTS:      NOR cells:       9
ABC RESULTS:      NOT cells:       6
ABC RESULTS:      OAI3 cells:      7
ABC RESULTS:      OAI4 cells:      3
ABC RESULTS:      OR cells:       13
ABC RESULTS:      ORNOT cells:     4
ABC RESULTS:      XNOR cells:     12
ABC RESULTS:      XOR cells:       4
ABC RESULTS:      internal signals: 170
ABC RESULTS:      input signals:   11
ABC RESULTS:      output signals:  8
Removing temp directory.

```

Zdjęcie nr 14 – Raport syntezy logicznej (plik synth.log)

```

=== exe_unit_w12_rtl ===

Number of wires:          114
Number of wire bits:      158
Number of public wires:   8
Number of public wire bits: 52
Number of memories:       0
Number of memory bits:    0
Number of processes:      0
Number of cells:          114
  $_ANDNOT_                22
  $_AND_                    8
  $_AOI3_                   15
  $_AOI4_                    1
  $_MUX_                     9
  $_NAND_                    3
  $_NOR_                     9
  $_NOT_                     6
  $_OAI3_                    7
  $_OAI4_                    3
  $_ORNOT_                   4
  $_OR_                     13
  $_XNOR_                   10
  $_XOR_                     4

```

Zdjęcie nr 15 – Raport syntezy logicznej (plik synth.log)

```

4.1.2. Re-integrating ABC results.
ABC RESULTS:          AND cells:          60
ABC RESULTS:          NOT cells:          26
ABC RESULTS:          OR cells:           53
ABC RESULTS:          XOR cells:          10
ABC RESULTS:    internal signals:        106
ABC RESULTS:    input signals:           11
ABC RESULTS:    output signals:           8
Removing temp directory.

```

Zdjęcie nr 16 - Raport syntezy logicznej (plik synth.log)

```

exe_unit_w12.sv:21: sorry: constant selects in always_* processes are not currently supported (all bits will be included).
exe_unit_w12.sv:21: sorry: constant selects in always_* processes are not currently supported (all bits will be included).

```

Zdjęcie nr 17 – Raport z syntezy iverilog (plik